
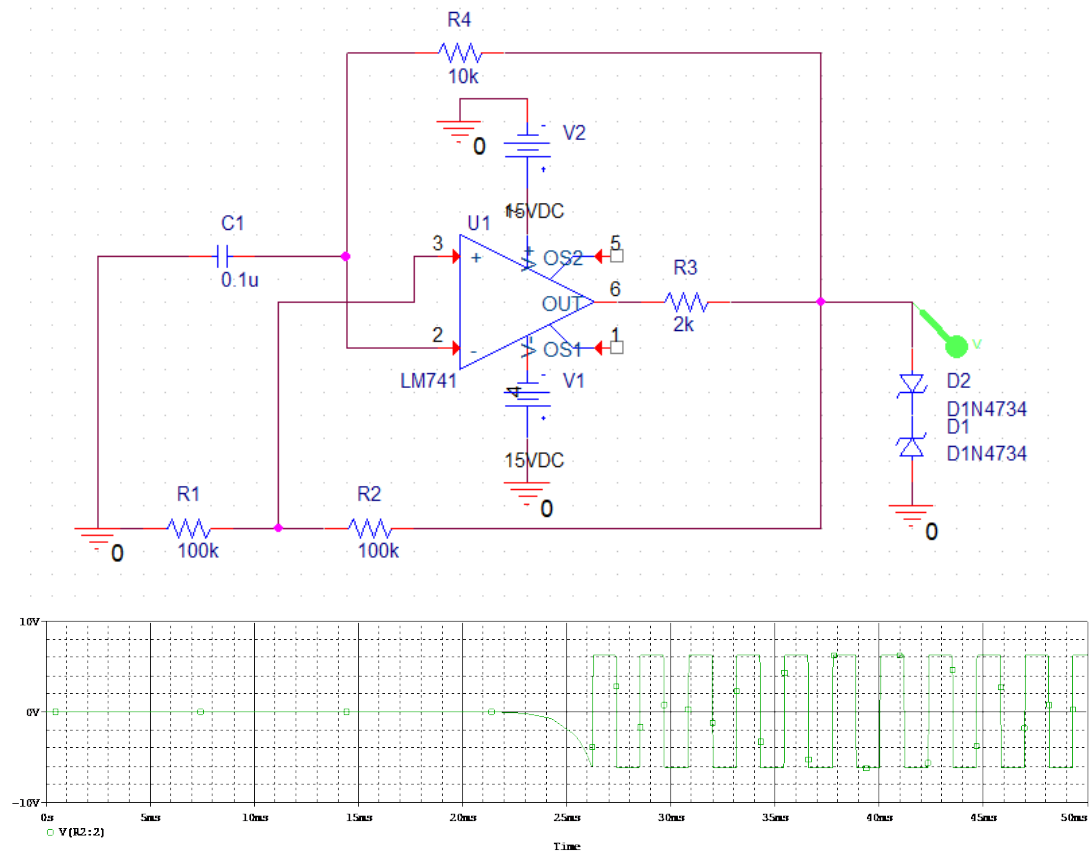


## 1. 方波发生电路

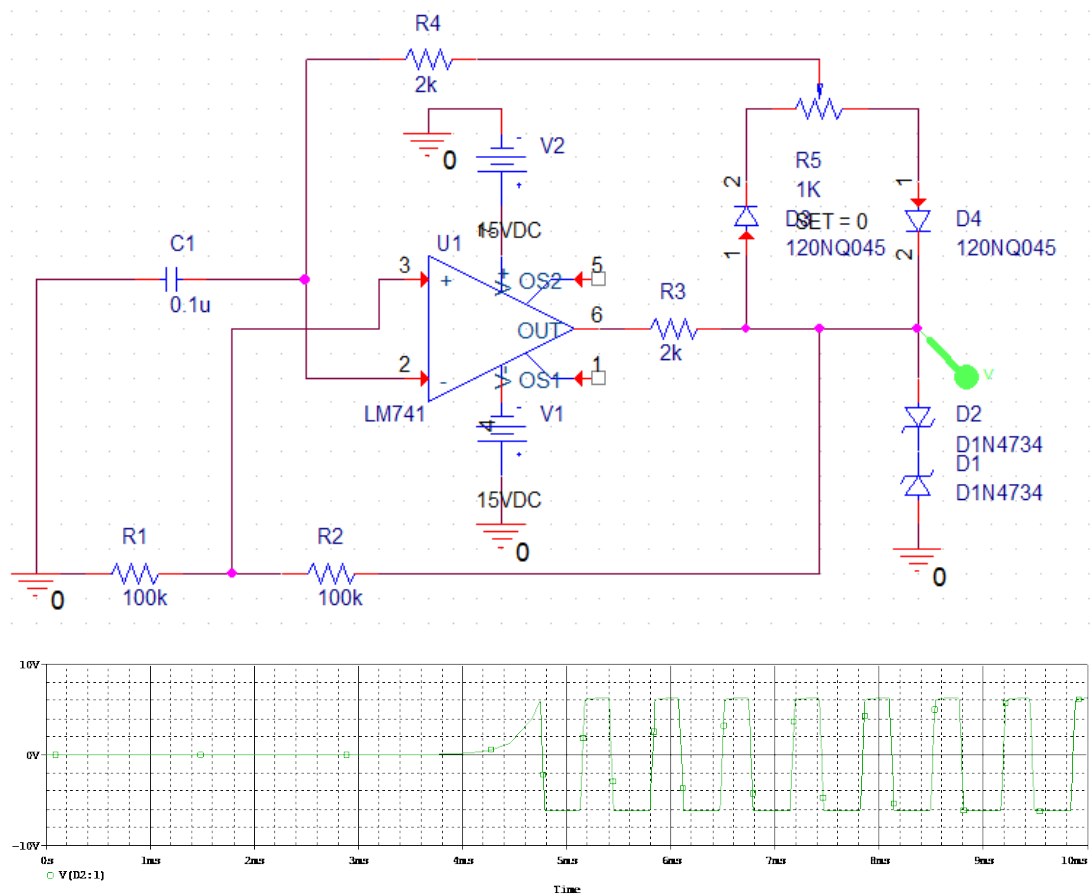


## 2. 占空比可调的矩形波发生电路


A 点为 0




C 点为 0

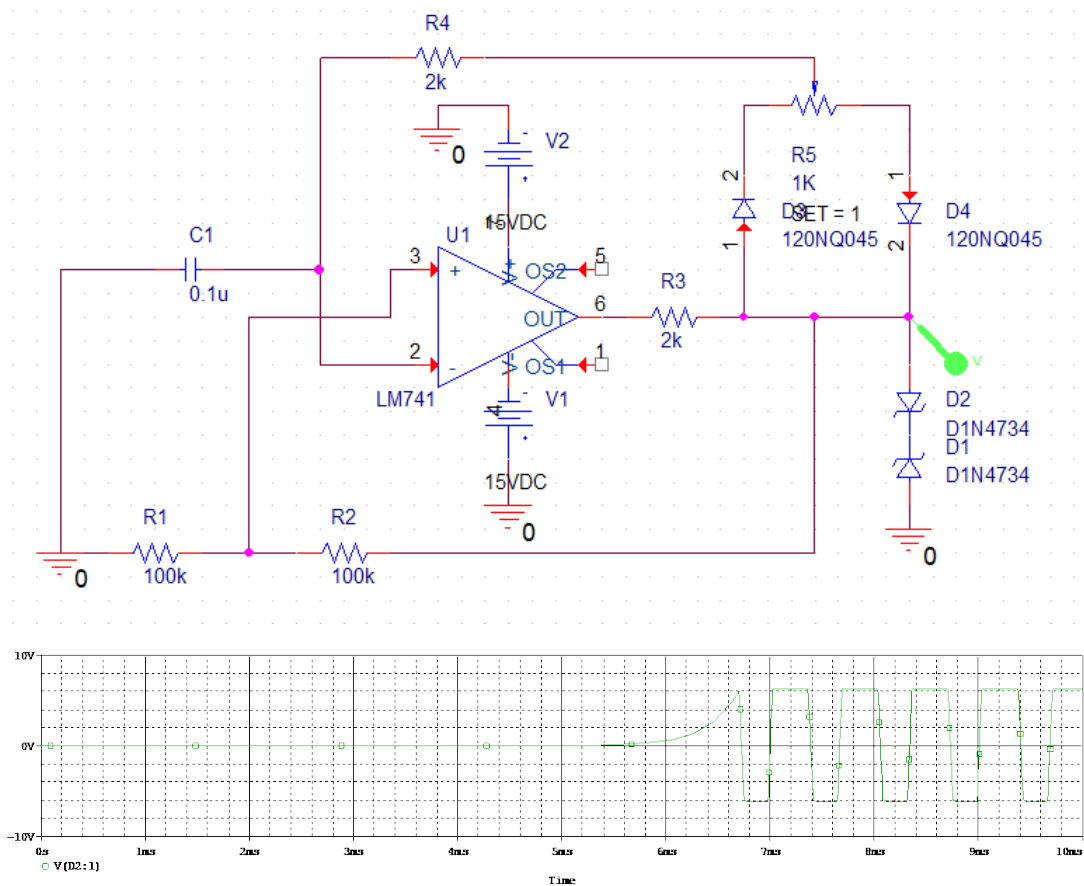


### 3. 三角波发生电路

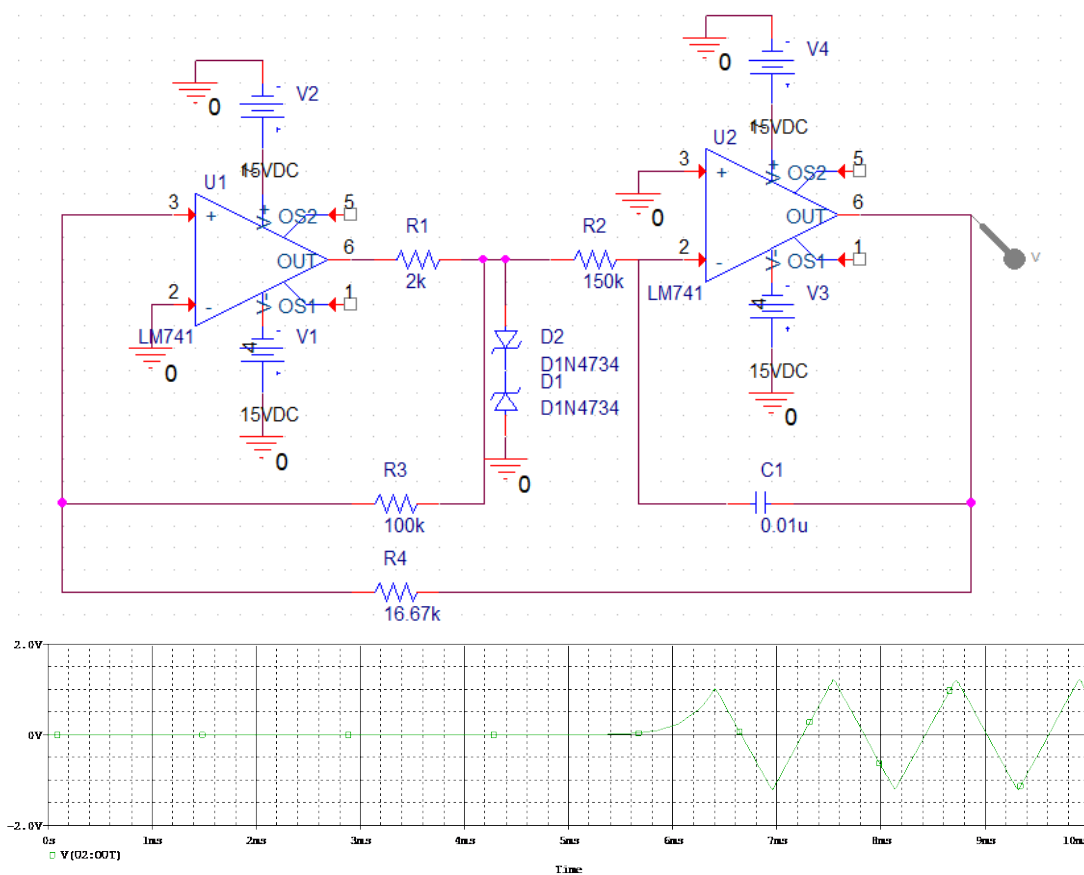

### 4. 锯齿波发生电路

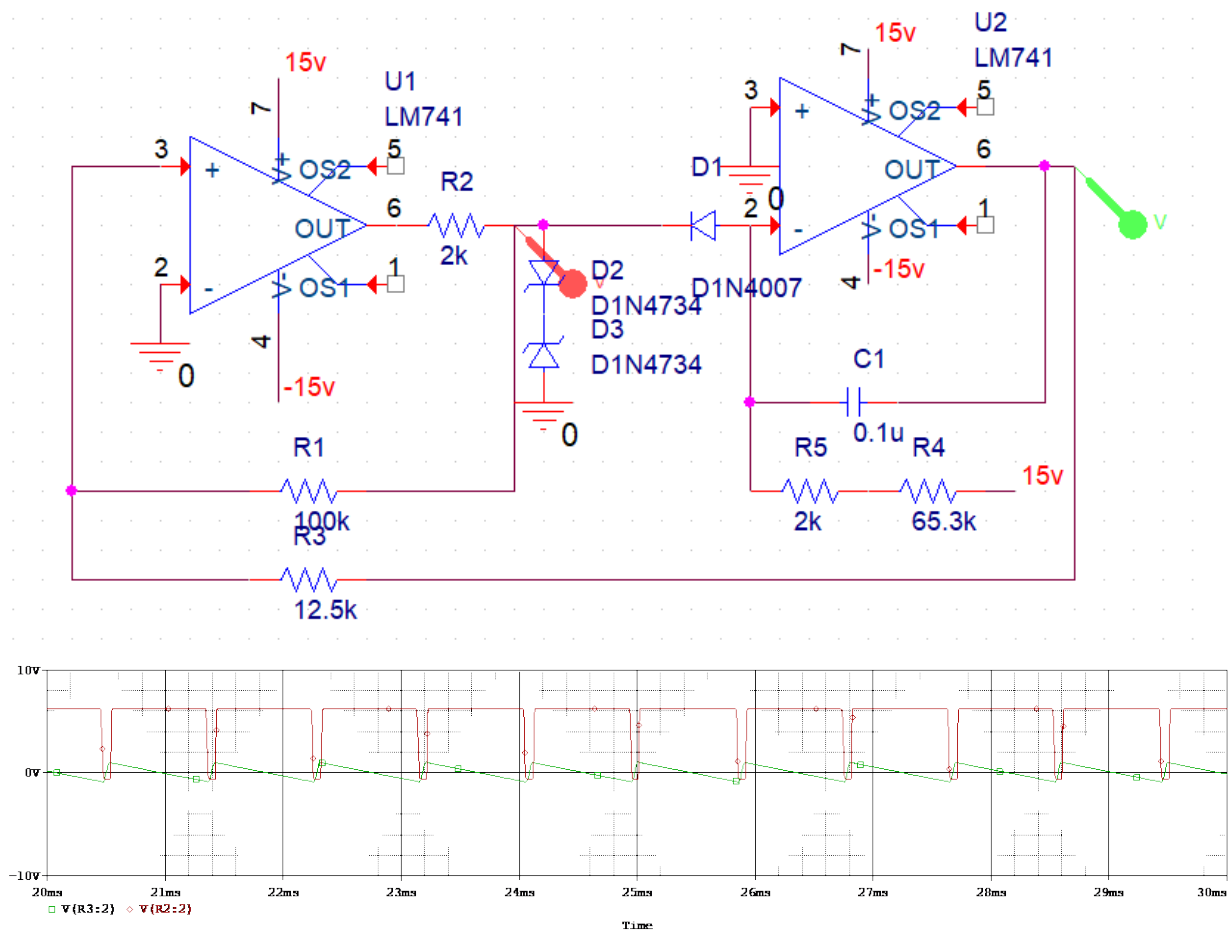

## 5.RC 桥式正弦波振荡电路

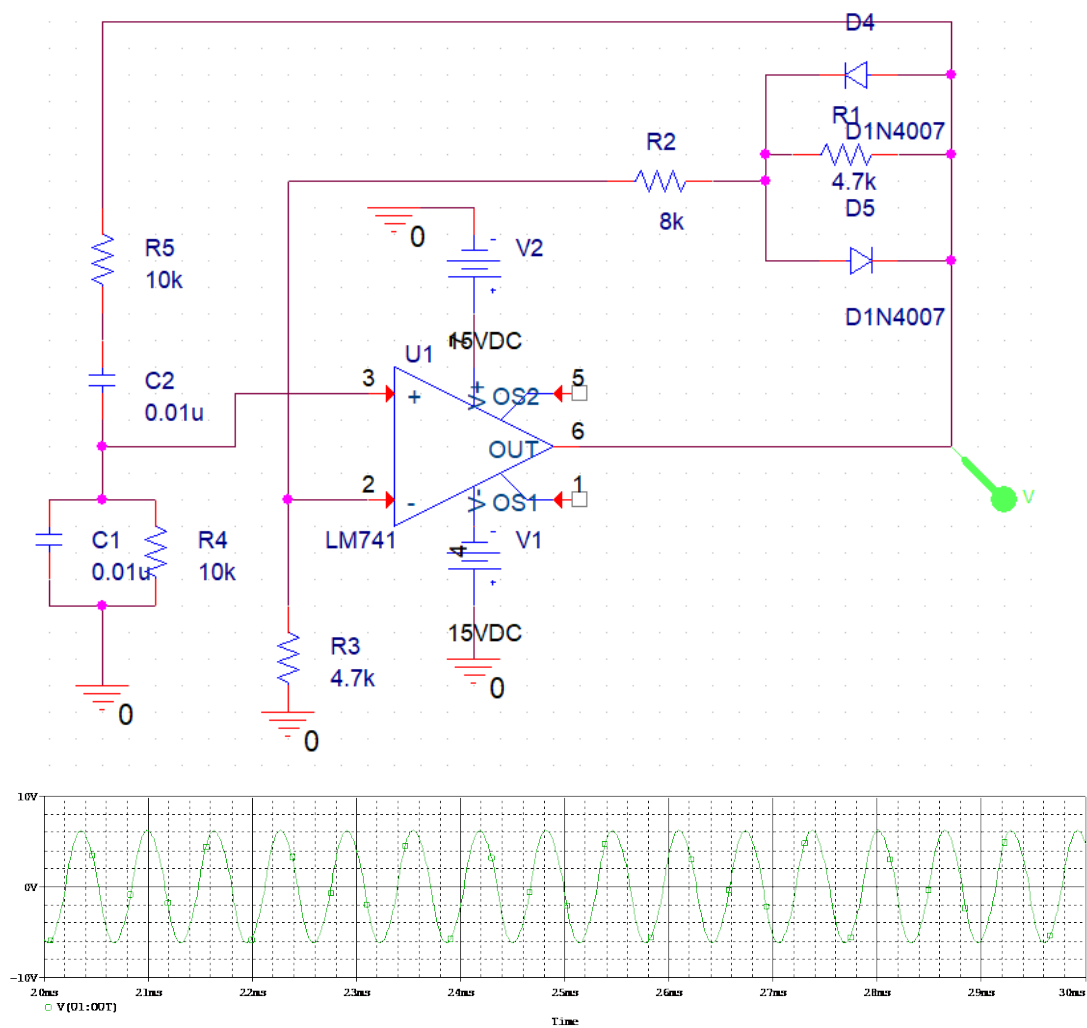

## 6.设计实验

