

6.2 $u_2/V$	0.1	0.5	1.0	1.5
$u_{o1}/V$	-1V	-5V	-10V	-14V
$u_{o2}/V$	1.1V	5.5V	11V	14V

$$u_{o1} = -\frac{R_f}{R} u_2 = -10 u_2$$

$$u_{o2} = \left(1 + \frac{R_f}{R}\right) u_2 = 11 u_2$$

$$6.4 \quad I_{in} = \frac{u_1 - u_n}{R_1} = \frac{u_1}{R_1} \quad \therefore \frac{u_1}{I_{in}} = R_1 \quad \therefore R_{in} = R_1$$

输入电阻为  $50 k\Omega$

$$I_{in} = I_{R2} = \frac{u_2}{R_1} \quad \frac{0 - u_n}{R_2} = \frac{u_2}{R_1} \quad \therefore u_n = -\frac{R_2}{R_1} u_2$$

$$I_{R4} = \frac{-u_n}{R_4} = \frac{R_2}{R_1 R_4} u_2$$

$$\therefore -u_o = I_{R2} R_2 + I_{R3} R_3 = I_{R2} R_2 + (I_{R2} + I_{R4}) R_3$$

$$= I_{R2} (R_2 + R_3) + I_{R4} R_3$$

$$= \frac{u_2}{R_1} (R_2 + R_3) + \frac{u_2 R_2}{R_1 R_4} R_3$$

$$= 4 u_2 + u_2 \times 100$$

$$= 104 u_2$$

$$\therefore u_o = -104 u_2 \quad \therefore \text{比例系数为 } -104$$

$$6.5 (1) R_2 \text{ 短路 即 } R_2 = 0 \quad \therefore -u_o = \frac{u_1}{R_1} R_3 = 2 u_2$$

$$\therefore u_o = -2 u_2 = -4V$$

$$(2) R_3 \text{ 短路 } R_3 = 0 \quad -u_o = \frac{u_2}{R_1} R_2 = 2 u_2 \quad \therefore u_o = -2 u_2$$

$$u_o = -4V$$



(3)  $R_4$  短路

负反馈断开  $U_0 = -14 \text{ V}$

(4)  $R_1$  开路  $R_1 \rightarrow \infty$

$$-U_0 = \frac{U_1}{R_1}(R_2 + R_3) = 4U_1$$

$$\therefore U_0 = -8 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} 6.6 \quad (a) \quad U_0 &= -\frac{R_f}{R_1} U_{21} - \frac{R_f}{R_2} U_{12} + \left(1 + \frac{R_f}{R_1 \parallel R_2}\right) U_{23} \\ &= -2U_{21} - 2U_{12} + (1+4)U_{23} \\ &= -2U_{21} - 2U_{12} + 5U_{23} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (b) \quad U_0 &= -\frac{R_f}{R_1} U_N = -\frac{R_f}{R_1} (U_p - U_0) = \frac{U_{21} - U_N}{R_1} \cdot R_f \\ U_p &= \frac{R_2}{R_2 + R_3} U_{23} + \frac{R_3}{R_2 + R_3} U_{12} \quad \therefore U_0 = U_N - \frac{U_{21} - U_N}{R_1} R_f \\ &= U_N - 10(U_{21} - U_N) \\ &= 11U_N - 10U_{21} \\ &= 11U_p - 10U_{21} \\ \therefore U_0 &= 11\left(\frac{10}{11}U_{12} + \frac{1}{11}U_{23}\right) - 10U_{21} \\ &= 10U_{12} + U_{23} - 10U_{21} \end{aligned}$$

$$(c) \quad \frac{U_{21} - U_N}{R_1} R_f = U_N - U_0$$

$$U_N = U_p$$

$$\therefore U_0 = U_N - \frac{U_{21} - U_N}{R_1} R_f$$

$$U_p = \frac{U_{22} \cdot R_f}{R_1 + R_f}$$

$$= U_N - \frac{U_{21} - U_N}{25} \cdot 20$$

$$= U_N - 8U_{21} + 8U_N = 9U_N - 8U_{21}$$

$$= 8U_{22} - 8U_{21}$$

$$\therefore U_0 = 8U_{22} - 8U_{21}$$

$$\frac{200}{15} = 13.33$$

$$U_p = \frac{U_{22} \cdot 200}{225} = \frac{8U_{22}}{9}$$

$$R_N = \frac{200}{15}$$



$$(d) \text{ } U_{21} \text{ 单独作用 } U_{01} = -\frac{R_f}{R_1} U_{21} = -20 U_{21}$$

$$U_{12} \text{ 单独作用 } U_{02} = -20 U_{22}$$

$$U_{23} \text{ 单独作用 } U_{03} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1 \parallel R_2}\right) \times \frac{R_4}{R_4 + R_3} \times U_{23}$$

$$= (1 + 40) \times \frac{200}{205} \times U_{23}$$

$$= (1 + 40) \times \frac{40}{41} \times U_{23} = 40 U_{23}$$

$$U_{24} \text{ 单独作用 } U_{04} = \left(1 + \frac{R_f}{R_1 \parallel R_2}\right) \frac{R_3}{R_3 + R_4} U_{24}$$

$$= (1 + 40) \times \frac{5}{205} \times U_{24} = U_{24}$$

$$\therefore U_0 = -20 U_{21} - 20 U_{22} + 40 U_{23} + U_{24}$$

$$6.9 (1) \text{ } U_N = U_P = \frac{U_{22} \cdot R_f}{R + R_f} = \frac{10}{11} U_{22}$$

$$\frac{U_{21} - U_N}{R} = \frac{U_N - \frac{U_0 R_1}{R_w}}{R_f}$$

$$\therefore \frac{U_{21} - U_N}{R} \cdot R_f = U_N - \frac{U_0 R_1}{R_w} = (U_{21} - U_N) / 0$$

$$\therefore 11 U_N = 10 U_{21} + \frac{U_0 R_1}{R_w} = 10 U_{22}$$

$$\therefore U_0 = (10 U_{22} - 10 U_{21}) \frac{R_w}{R_1}$$

$$(2) \text{ } U_0 = 10 (U_{22} - U_{21}) = 100 \text{ mV}$$

$$(3) \text{ 当 } U_{22} = 20 \text{ mV } U_{21} = 0 \text{ mV } U_0 = 10 \times 20 \text{ mV} \times \frac{R_w}{R_w \cdot R_2} = 14 \text{ V}$$

$$R_2 = 9.86 \text{ k}\Omega$$

$\therefore R_2$  最大为  $9.86 \text{ k}\Omega$



6.10 (a)  $U_{21}$  单独作用  $U_N = U_P = 0$

$$\frac{U_{21}}{R_1} \cdot R_3 = -U_m \quad U_{R4} = \left( \frac{U_{21}}{R_1} + \frac{-U_m}{R_5} \right) R_4$$

$$\therefore -U_0 = \frac{U_{21}}{R_1} R_3 + \left( \frac{U_{21}}{R_1} - \frac{U_m}{R_5} \right) R_4$$

$$U_0 = -\frac{R_3}{R_1} U_{21} + \left( \frac{U_m}{R_5} - \frac{U_{21}}{R_1} \right) R_4$$

$$= \left( -\frac{R_3}{R_1} - \frac{R_4}{R_1} \right) U_{21} + \frac{U_m R_4}{R_5}$$

$$= \frac{U_m R_4}{R_5} - \left( \frac{R_4 + R_3}{R_1} \right) U_{21}$$

$$= -\frac{R_3}{R_1} - \frac{R_4}{R_5} \cdot U_{21} - \frac{R_3 + R_4}{R_1} U_{21}$$

$$= -\left( \frac{R_3 R_4}{R_1 R_5} + \frac{R_3 + R_4}{R_1} \right) U_{21}$$

$$\therefore U_0 = -\left( \frac{R_3 R_4}{R_1 R_5} + \frac{R_3 + R_4}{R_1} \right) U_{21}$$

(b)

$$\frac{U_1}{R_1} \cdot R_3 = U_{01} - U_1 \quad U_{01} = U_1 + \frac{R_3}{R_1} U_1 = \left( 1 + \frac{R_3}{R_1} \right) U_1$$

$$\frac{U_{01}}{R_4} \cdot R_5 = -U_0 \quad U_0 = -\frac{R_5}{R_4} \left( 1 + \frac{R_3}{R_1} \right) U_1 \quad \because R_3 R_5 = R_1 R_4$$

$$= -\left( \frac{R_5}{R_4} + 1 \right) U_1$$

$$\therefore U_0 = -\left( 1 + \frac{R_5}{R_4} \right) U_1$$

(c)  $R_p = R_1 // R_1 // R_2 \quad \therefore U_p = \frac{(U_{21} + U_{22}) R_p}{R_1 + R_p} = \frac{(U_{21} + U_{22} + U_{23}) R_p}{R_1 + R_p}$

$$U_N = U_P = \frac{U_0 R_3}{R_4 + R_3} \quad \therefore U_0 = \frac{R_4 + R_3}{R_3} \cdot \frac{R_p}{R_1 + R_p} \times (U_{21} + U_{22} + U_{23})$$




$$6.1) \quad \frac{U_2}{R} = i_c$$

$$-U_o = \frac{1}{C} \int_0^t \frac{U_2}{R} dt$$

$$U_o = -\frac{1}{RC} \int_0^t U_2 dt$$

$$= -100 \int_0^t U_2 dt$$

(2)

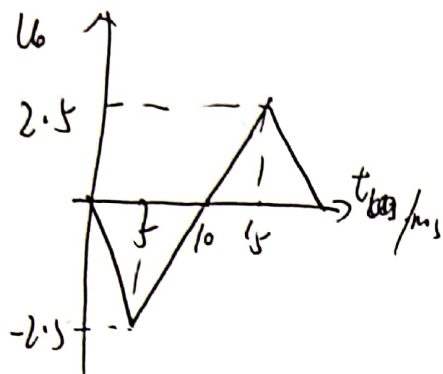

$$6.14 \quad (1) \quad U_N = U_p = \frac{U_o}{2} \quad \frac{U_2 - \frac{U_o}{2}}{R_1} = \frac{\frac{U_o}{2} - U_{o1}}{R_f}$$

$$\therefore U_2 + U_{o1} = U_o \quad i_c = \frac{U_{o1} - U_o}{R} = -\frac{U_2}{R}$$

$$\therefore U_o = -\frac{1}{C} \int_0^t -\frac{U_2}{R} dt = -\frac{1}{RC} \int_0^t U_2 dt$$

$$= -10 \int_0^t U_2 dt$$

$$(2) \quad U_2 = -1 \quad U_o = 10t = 6 \quad \therefore t = 0.6s$$

$\therefore$  需要 0.6s

$$6.16 \quad (1) \quad U_B = U_{21} = 4V \quad V_C = U_{22} = 1V$$

$$\therefore U_A = 7V \quad V_O = -2V \quad U_{N4} = -2V$$

$$U_{O3} = 0 \quad \therefore i = \frac{2}{R} \quad \therefore iR = 2V$$

$$\therefore U_o = -4V$$

$$(2) \quad t=0 \quad U_C = 0V$$





打开后  $U_C = \frac{1}{C} \int_0^t \frac{U_A}{R_1} dt = \frac{1}{C} \int_0^t U_A dt - U_{O1}$

$\therefore U_{O3} = -\frac{1}{R_1 C} \int_0^t U_A dt$

$= -20 \int_0^t 7 dt = -140t$

$\frac{U_{O3} + 2}{R} \cdot R = -2 - U_O = U_{O3} + 2 = -140t + 2$

$\therefore U_O = 140t - 4$



$t = \frac{1}{35} \text{ s 时 } U_O = 0$

6.21



$A_v = 4$

$20 \lg |A_v| \approx 12$

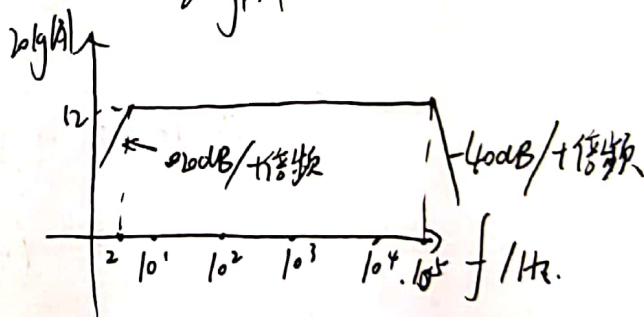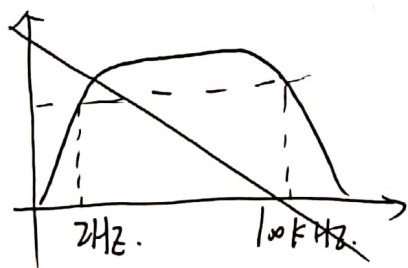

6.22  $A_{vp} = 1 + \frac{R_2}{R_1} = 2 \therefore R_1 = R_2$

$f_0 = f_p = \frac{1}{2\pi RC}$  得  $R \approx 160 \text{ k}\Omega$

同相输入端与反相输入端电阻相等

$R_1 // R_2 = 2R \therefore R_1 = R_2 = 4R \approx 640 \text{ k}\Omega$

